

7.2 Hotelschakeling

Wat heb je nodig?

- Stroombron of batterij
- Lampje (minimaal 1)
- 8 Aansluitsnoertjes
- 2 Wisselschakelaars. Zo'n schakelaar heeft 3 aansluitpunten. (Zie plaatje)
- Computer met het programma *Crocodile*

